 


Progettazione Elettronica Digitale

2024–2025 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Introduzione ai circuiti logici

- Segnali logici e natura elettrica
- Funzioni logiche
- Porte logiche
- Circuiti logici
- Richiami di algebra booleana




Zero (0) e Uno (1) come grandezze elettriche

  
- Consideriamo un interruttore (switch, S) con due stati: Aperto (0), Chiuso (1)
- Lo usiamo per accendere o spegnere una lampadina




(a) Two states of a switch

 


(b) Symbol for a switch

 

(a) Simple connection to a battery

 


 (b) Using a ground connection as the return path




Zero (0) e Uno (1) come grandezze elettriche

 
- Consideriamo un interruttore (switch, S) con due stati: Aperto (0), Chiuso (1)
- Lo usiamo per accendere o spegnere una lampadina




(a) Two states of a switch

 


(b) Symbol for a switch

 

(a) Simple connection to a battery

 


 (b) Using a ground connection as the return path




Zero (0) e Uno (1) come grandezze elettriche

 
- Consideriamo un interruttore (switch, S) con due stati: Aperto (0), Chiuso (1)
- Lo usiamo per accendere o spegnere una lampadina




(a) Two states of a switch

 

(b) Symbol for a switch

 

(a) Simple connection to a battery

 

(b) Using a ground connection as the return path




Corrispondenza tra livello di tensione e livello logico


Convenzione solitamente utilizzata

- **Tensione alta \Leftrightarrow 1 logico**
- **Tensione bassa \Leftrightarrow 0 logico**

Ma quanto alta (o bassa) dev'essere una tensione per rappresentare 1 (o 0) logico?

 
- Concetto di **soglia (threshold) V_T**
 - $V > V_T \Rightarrow$ 1 logico
 - $V < V_T \Rightarrow$ 0 logico
- Concetto di **forma d'onda (waveform)**



 


Inversione logica

 
- Consideriamo un interruttore (switch, S) con due stati: Aperto (0), Chiuso (1)
- Ora accendiamo quando è aperto (0) e lo spegniamo quando è chiuso (1)




(a) Two states of a switch

 


(b) Symbol for a switch

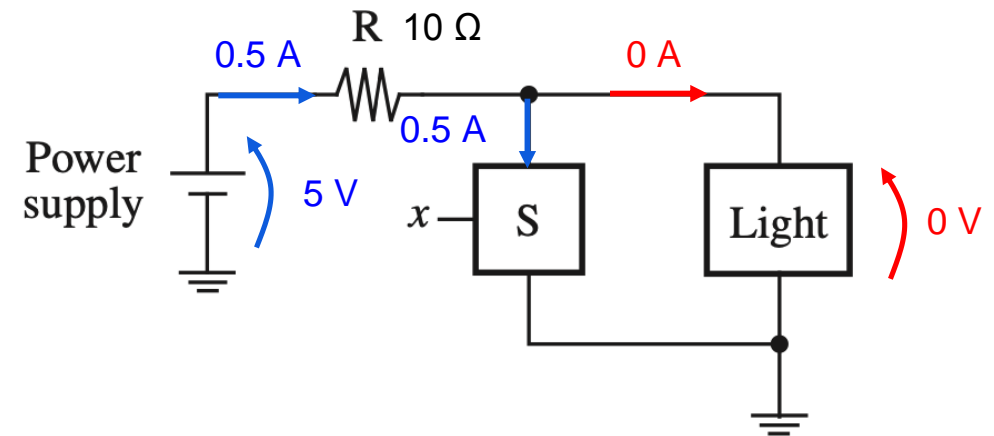

 


Inversione logica (NOT)

 
- Consideriamo un interruttore (switch, S) con due stati: Aperto (0), Chiuso (1)
- Ora accendiamo quando è aperto (0) e lo spegniamo quando è chiuso (1)



(a) Two states of a switch

 

(b) Symbol for a switch

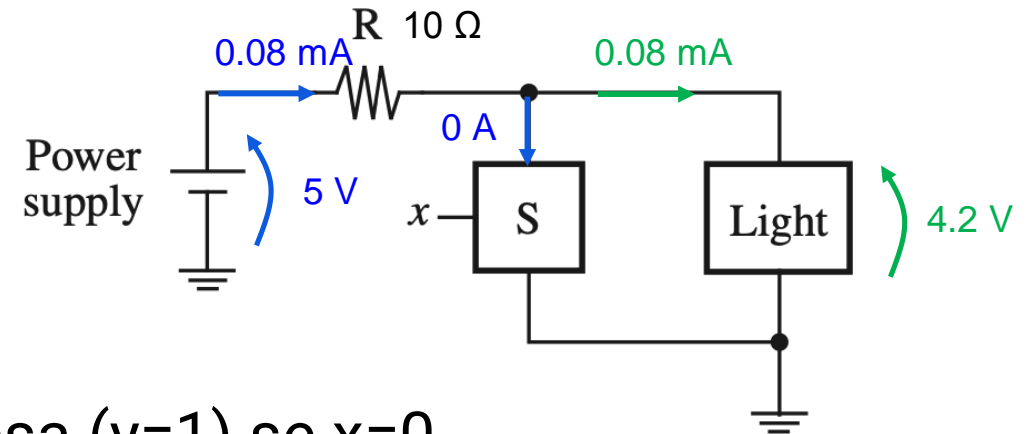


Luce accesa ($y=1$) se $x=0$

- $Y = \text{NOT } x$
 - Varie notazioni: $\text{NOT } x = \overline{x} = x' = !x = \sim x = x^*$
- Cosa succede se $R = 100 \Omega$?




Funzioni logiche AND e OR

 
- Due interruttori in serie o in parallelo
- Luce accesa ($y=1$) se
 - entrambi gli switch sono accesi (serie)
 - almeno uno è acceso (parallelo)
- $y = x_1 \text{ AND } x_2$
 - Lo indichiamo come $y = x_1 \cdot x_2$
- $y = x_1 \text{ OR } x_2$
 - Lo indichiamo come $y = x_1 + x_2$



 (a) The logical AND function (series connection)



 (b) The logical OR function (parallel connection)



Tavole di verità

- Tabelle che riportano il valore logico di una **funzione logica** $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ per tutte le possibili combinazioni logiche degli **ingressi** x_1, x_2, \dots, x_n

NOT


x	$f = \overline{x}$
0	1
1	0

AND

x_1	x_2	$f = x_1 \cdot x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

x_1	x_2	$f = x_1 + x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

Tavole di verità

- Tabelle che riportano il valore logico di una **funzione logica** $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ per tutte le possibili combinazioni logiche degli **ingressi** x_1, x_2, \dots, x_n

NOT

x	$f = \overline{x}$
0	1
1	0

AND

x_1	x_2	$f = x_1 \cdot x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR


x_1	x_2	$f = x_1 + x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NAND = NOT AND

x_1	x_2	$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR = NOT OR

x_1	x_2	$f = \overline{x_1 + x_2}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

Tavole di verità


- Tabelle che riportano il valore logico di una **funzione logica** $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ per tutte le possibili combinazioni logiche degli **ingressi** x_1, x_2, \dots, x_n
- Tutte le 16 possibili funzioni di due ingressi ($16 = 2^{(2^2)}$)

Ingressi

x_1	x_2	0	1	x_1	x_2	\bar{x}_1	\bar{x}_2	$x_1 \cdot x_2$	$x_1 + x_2$	$\overline{x_1 \cdot x_2}$	$\overline{x_1 + x_2}$	$x_1 \oplus x_2$	$\overline{x_1 \oplus x_2}$	$\bar{x}_1 \cdot x_2$	$x_1 \cdot \bar{x}_2$	$\overline{\bar{x}_1 \cdot x_2}$	$\overline{x_1 \cdot \bar{x}_2}$
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1

Costanti

XOR / XNOR

 

Tavole di verità

- Tabelle che riportano il valore logico di una **funzione logica** $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ per tutte le possibili combinazioni logiche degli **ingressi** x_1, x_2, \dots, x_n
- AND e OR di 3 ingressi
 - Provare a scrivere le tabelle di altre funzioni di 3 ingressi (es. NAND, NOR, ecc.)

AND			
x_1	x_2	x_3	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


OR			
x_1	x_2	x_3	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



Porte logiche

- Sono circuiti elettronici che contengono **transistori** opportunamente connessi per realizzare semplici funzioni logiche tra gli ingressi e l'uscita
 - I transistori si comportano da switch nelle porte logiche, lo vedremo più avanti

AND

 

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$C = A \cdot B$$

OR




A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$C = A + B$$

(a) Circuit symbol

(b) Truth table


(c) Boolean expression

 

Porte logiche

- Sono circuiti elettronici che contengono **transistori** opportunamente connessi per realizzare semplici funzioni logiche tra gli ingressi e l'uscita
 - I transistori si comportano da switch nelle porte logiche, lo vedremo più avanti

NOT
anche detto
INVERTER

 

A	B
0	1
1	0

$$B = \bar{A}$$

BUFFER
(non invertente)




A	B
0	0
1	1

$$B = A$$

(a) Circuit symbol

(b) Truth table

(c) Boolean expression

 

Porte logiche

- Sono circuiti elettronici che contengono **transistori** opportunamente connessi per realizzare semplici funzioni logiche tra gli ingressi e l'uscita
 - I transistori si comportano da switch nelle porte logiche, lo vedremo più avanti

NAND



A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$C = \overline{A \cdot B}$$

NOR



A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$C = \overline{A + B}$$

(a) Circuit symbol

(b) Truth table

(c) Boolean expression



Porte logiche

- Sono circuiti elettronici che contengono **transistori** opportunamente connessi per realizzare semplici funzioni logiche tra gli ingressi e l'uscita
 - I transistori si comportano da switch nelle porte logiche, lo vedremo più avanti

XOR



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$C = A \oplus B$$

XNOR




A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$C = \overline{A \oplus B}$$

(a) Circuit symbol

(b) Truth table

(c) Boolean expression

 

Dalle porte alle Reti Logiche (o Circuiti Logici)


- Esistono porte logiche anche a più di due ingressi, ad esempio tre o quattro
- Di solito non si usano porte con troppi ingressi (es. non più di 4/5 ingressi)


- Combinazioni di porte semplici **opportunamente collegate**

possono essere usate
per realizzare funzioni
logiche più complesse

- Chiamiamo una rete di
porte logiche
interconnesse


**Rete Logica o
Circuito Logico**

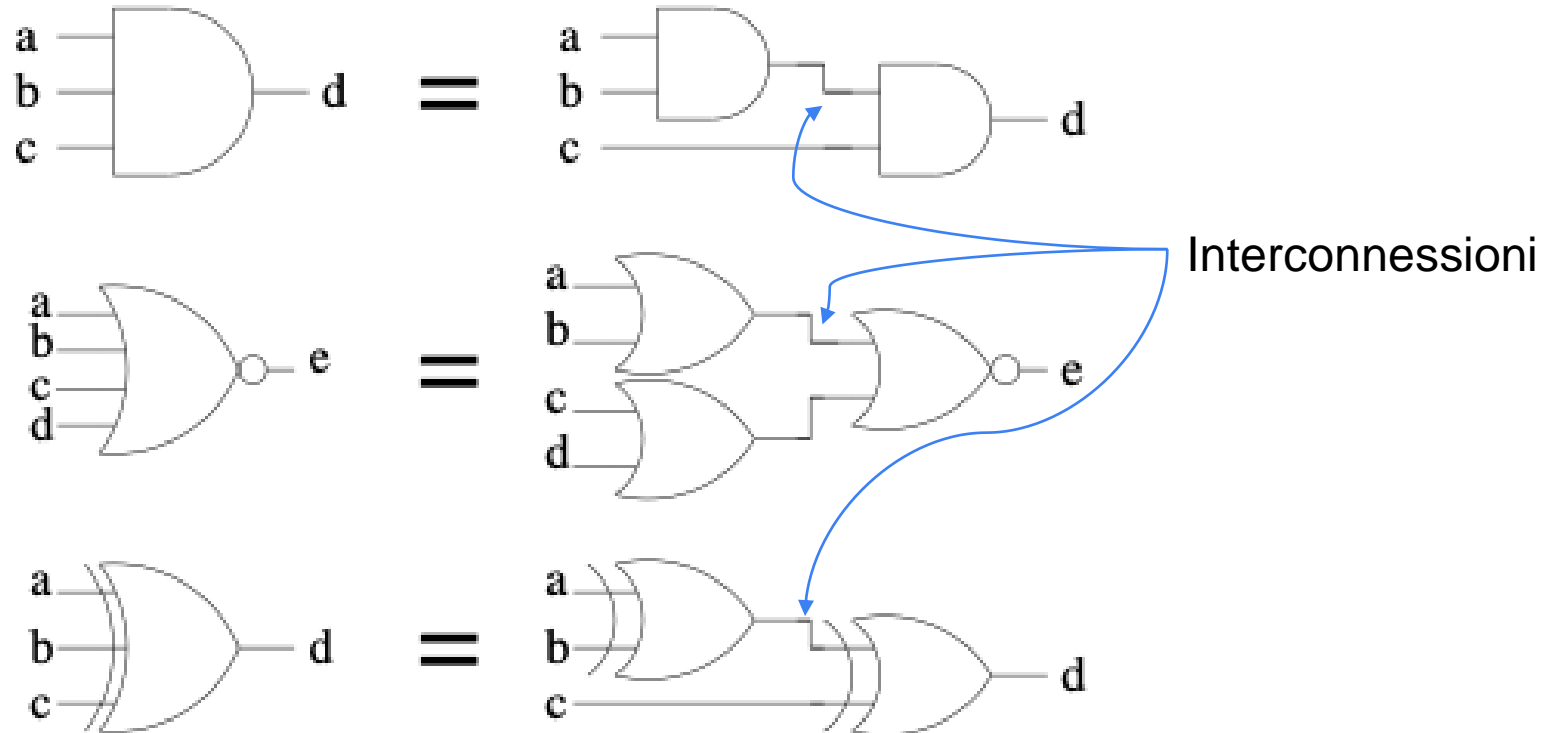

 


Analisi di un circuito logico

- Dato un circuito logico, possiamo **analizzarne** il comportamento per determinare la funzione logica che realizza (o le funzioni, se ha più uscite)
 - Operazione inversa: **sintesi logica** (dal funzionamento al circuito), molto più complessa
- Per circuiti semplici basta considerare tutte le combinazioni degli ingressi
 - Per circuiti complessi non è possibile, es: 32 ingressi $\Rightarrow 2^{32} = 4.294.967.296$ combinazioni!

 


 
- Possiamo inoltre usare l'algebra booleana per determinare la funzione



Analisi di un circuito logico

 
- In un circuito logico di solito gli ingressi variano nel tempo: **segnali logici**
- **Diagramma temporale** con forme d'onda di ingressi, nodi interni e uscita



 

Analisi di un circuito logico

 
- In un circuito logico di solito gli ingressi variano nel tempo: **segnali logici**
- **Diagramma temporale** con forme d'onda di ingressi, nodi interni e uscita






Segnali logici vs segnali elettrici

 - I segnali logici sono un'astrazione di segnali elettrici caratterizzati da
 - **Livelli logici** => tensioni corrispondenti a 0 e 1
 - Tempi di **transizione** => **tempo di salita**, **tempo di discesa**
 - Eventuale presenza di **rumore**




 - **Soglia V_T**
- **Fondamentale per passare dal segnale elettrico al segnale logico**




Segnali logici vs segnali elettrici

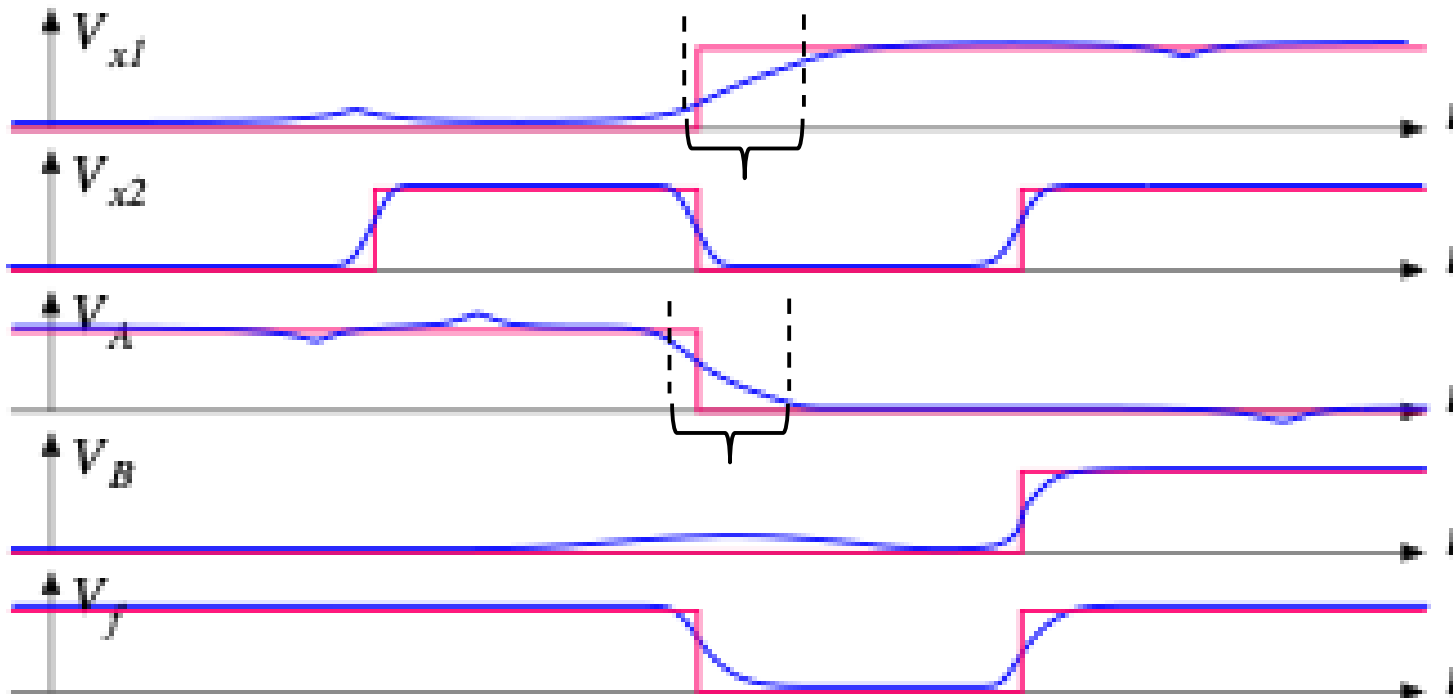- I segnali logici sono un'astrazione di segnali elettrici caratterizzati da
 - **Livelli logici** => tensioni corrispondenti a 0 e 1
 - Tempi di **transizione** => **tempo di salita**, **tempo di discesa**
 - Eventuale presenza di **rumore**




 - **Soglie 10% e 90%** dell'escursione di tensione
- **Necessarie per definire tempi di salita e di discesa**



Segnali logici vs segnali elettrici

 - I segnali logici sono un'astrazione di segnali elettrici caratterizzati da
 - **Livelli logici** => tensioni corrispondenti a 0 e 1
 - Tempi di **transizione** => **tempo di salita**, **tempo di discesa**
 - Eventuale presenza di **rumore**





- **Fondamentale che rumore non causi superamento della soglia V_T**
- **Altrimenti errore logico**



Tempi di transizione

 - Tempi di transizione: **salita** (rise) e **discesa** (fall)
 - definiti tramite soglie poste al 10% e al 90% della variazione del segnale
 - Variazione tra **livello logico basso V_L** e **livello logico alto V_H** e viceversa




 


Livelli logici e tensioni di alimentazione


- Stati logici (0/1, L/H) → grandezze elettriche (V_L/V_H)
- V_H e V_L sono ricavate risp. dalla tensione di alimentazione V_{AL} e dallo 0V (GND)
- V_O tensione di uscita di una porta logica

stato 1, H :
 $V_O = V_H$

stato 0, L :
 $V_O = V_L$

 
 


 In prima approssimazione: $V_H = V_{AL}$ e $V_L = 0V$ (GND)




Ingressi di porte logiche e soglia V_T

  - Una porta riconosce lo stato logico degli ingressi confrontando la tensione di ingresso V_I con la soglia V_T




 - La soglia V_T non è definita con precisione: definiamo un range
- Soglia massima V_{IH} e soglia minima V_{IL}
 - Tensione $V_{IL} < V_I < V_{IH}$ non definita: ammessa solo in transitorio
 - Al livello alto (basso) tolleriamo tanto più rumore quanto più V_I è maggiore (minore) di V_{IH} (V_{IL})




 Esempio: multiplexer 2:1

- Un MUX 2:1 seleziona uno tra due ingressi e lo manda in uscita: $f = x_1 \cdot \bar{s} + x_2 \cdot s$



(a) Circuit

 


(b) Graphical symbol


s	x_1	x_2	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table

s	f
0	x_1
1	x_2


(d) Compact truth table

 

 


 Esempio: multiplexer 2:1

- Un MUX 2:1 seleziona uno tra due ingressi e lo manda in uscita: $f = x_1 \cdot \bar{s} + x_2 \cdot s$



(a) Circuit

 


(b) Graphical symbol

s	x_1	x_2	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table

s	f
0	x_1
1	x_2


(d) Compact truth table

 




 Esempio: multiplexer 2:1

- Un MUX 2:1 seleziona uno tra due ingressi e lo manda in uscita: $f = x_1 \cdot \bar{s} + x_2 \cdot s$



(a) Circuit

 


(b) Graphical symbol


s	x_1	x_2	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table

s	f
0	x_1
1	x_2


(d) Compact truth table

 

 


 Esempio: multiplexer 2:1

- Un MUX 2:1 seleziona uno tra due ingressi e lo manda in uscita: $f = x_1 \cdot \bar{s} + x_2 \cdot s$



(a) Circuit

 


(b) Graphical symbol

s	x_1	x_2	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


(c) Truth table

s	f
0	x_1
1	x_2

(d) Compact truth table

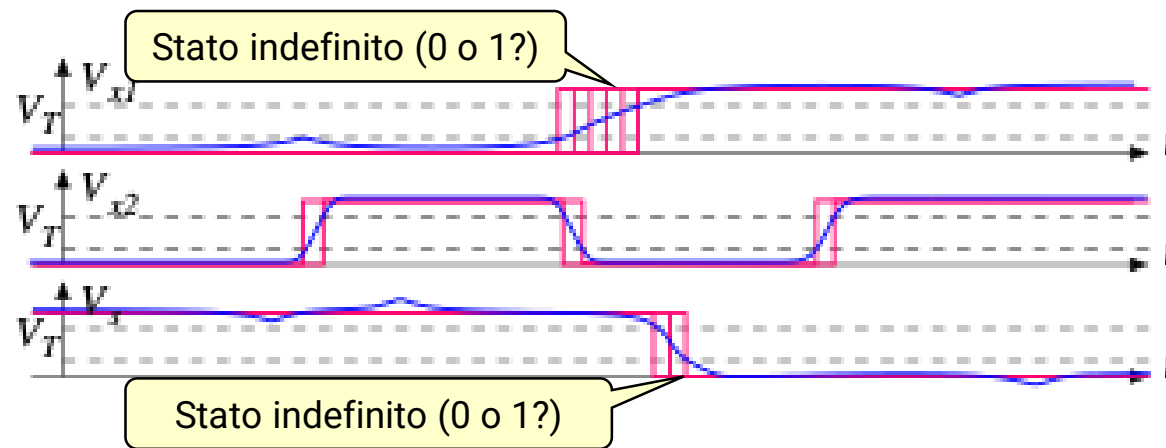


 Tempi di salita e discesa devono essere brevi per ridurre l'incertezza




 Esempio: multiplexer 2:1

- Un MUX 2:1 seleziona uno tra due ingressi e lo manda in uscita: $f = x_1 \cdot \bar{s} + x_2 \cdot s$




s	f
0	x_1
1	x_2

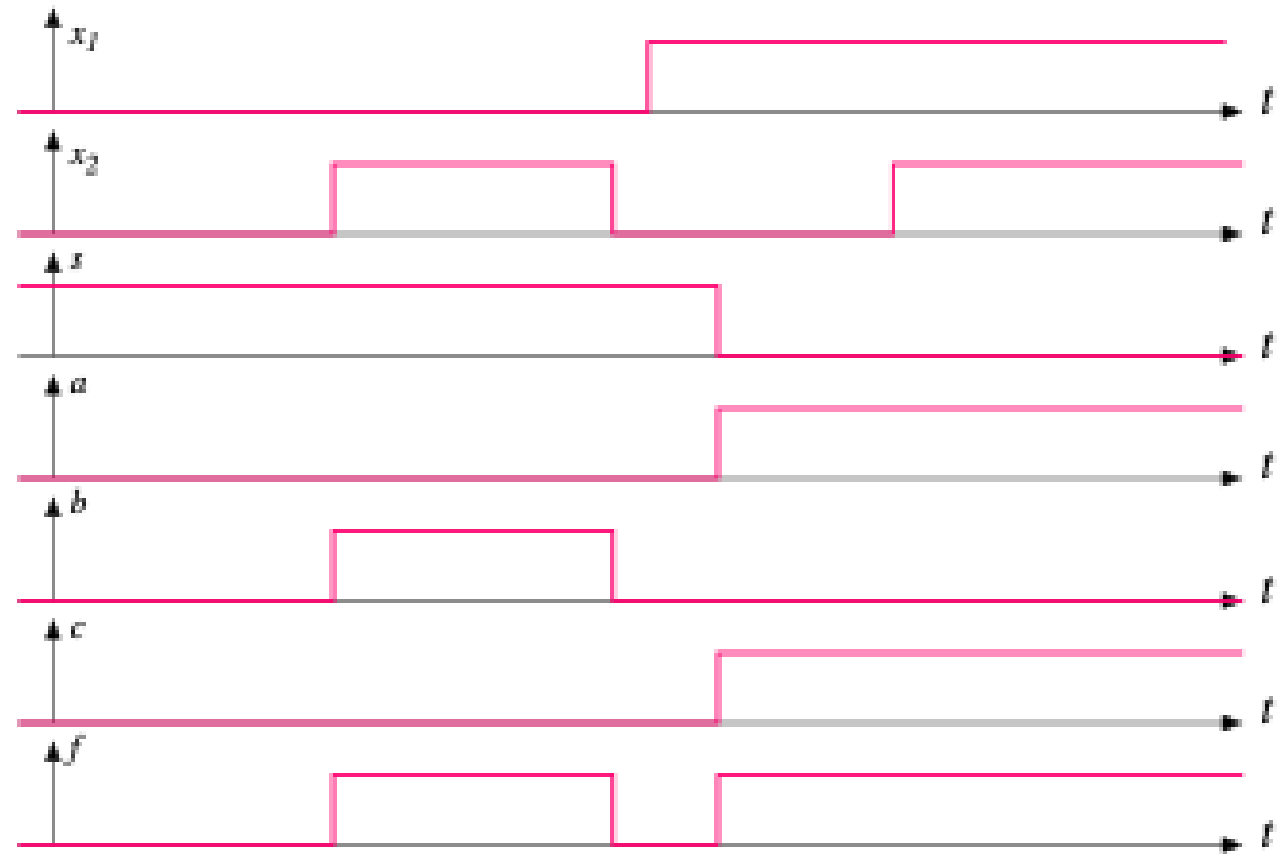




Ritardi di propagazione

 - Le uscite delle porte non cambiano istantaneamente
- I valori logici impiegano tempo a propagarsi tra ingressi e uscite
- Esempio: Inverter




 - t_{PHL} : ritardo di propagazione con ingresso che sale (high, H) e uscita che scende (low, L)
- t_{PLH} : ritardo di propagazione con ingresso che scende (L) e uscita che sale (H)




Ritardi di propagazione

 - Le uscite delle porte non cambiano istantaneamente
- I valori logici impiegano tempo a propagarsi tra ingressi e uscite
- Esempio: Inverter




Ritardi misurati da $V_I = (V_H + V_L)/2$
a $V_O = (V_H + V_L)/2$

 - t_{PHL} : ritardo di propagazione con ingresso che sale (high, H) e uscita che scende (low, L)
- t_{PLH} : ritardo di propagazione con ingresso che scende (L) e uscita che sale (H)



Ritardi di propagazione

 
- Le uscite delle porte non cambiano istantaneamente
- I valori logici impiegano tempo a propagarsi tra ingressi e uscite
- Esempio: Inverter



Ritardi misurati da $V_I = (V_H + V_L)/2$
a $V_O = (V_H + V_L)/2$


- t_{PHL} : ritardo di propagazione con ingresso che sale (high, H) e uscita che scende (low, L)
- t_{PLH} : ritardo di propagazione con ingresso che scende (L) e uscita che sale (H)

 In base al tipo di porta possono anche essere presenti t_{PLL} e t_{PHH}




 
Esempio: multiplexer 2:1 con ritardi

- Un MUX 2:1 seleziona uno tra due ingressi e lo manda in uscita: $f = x_1 \cdot \bar{s} + x_2 \cdot s$





s	f
0	x_1
1	x_2

 

 

Circuiti logici combinatori

- Gli esempi visti finora sono circuiti **combinatori**
- In un circuito combinatorio, ad ogni istante t le uscite dipendono solo dal valore logico degli ingressi in quell'istante
- Idealmente, trascurando i ritardi:
 - $y(t) = f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$
- Se mettiamo insieme più circuiti combinatori creando un grafo **aciclico**, otteniamo sempre un circuito combinatorio
- Esempio: multiplexer 4:1 e 16:1 "gerarchici"

  




Richiami di algebra di Boole

- Per l'analisi e la sintesi di circuiti logici occorre conoscere bene l'algebra booleana

Assiomi:

 - $0 \cdot 0 = 0$
- $1 + 1 = 1$
- $1 \cdot 1 = 1$
- $0 + 0 = 0$
- $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$
- $1 + 0 = 0 + 1 = 1$
- $x = 0 \Rightarrow \overline{x} = 1$
- $x = 1 \Rightarrow \overline{x} = 0$



Richiami di algebra di Boole


- Per l'analisi e la sintesi di circuiti logici occorre conoscere bene l'algebra booleana

Assiomi:

- $0 \cdot 0 = 0$
- $1 + 1 = 1$
- $1 \cdot 1 = 1$
- $0 + 0 = 0$
- $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$
- $1 + 0 = 0 + 1 = 1$
- $x = 0 \Rightarrow \bar{x} = 1$
- $x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 0$

Teoremi (una variabile)

 - $x \cdot 0 = 0$
- $x + 1 = 1$
- $x \cdot 1 = x$
- $x + 0 = x$
- $x \cdot x = x$
- $x + x = x$
- $x \cdot \bar{x} = 0$
- $x + \bar{x} = 1$
- $x = x$



Richiami di algebra di Boole

- Per l'analisi e la sintesi di circuiti logici occorre conoscere bene l'algebra booleana

Assiomi:

- $0 \cdot 0 = 0$
- $1 + 1 = 1$
- $1 \cdot 1 = 1$
- $0 + 0 = 0$
- $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$
- $1 + 0 = 0 + 1 = 1$
- $x = 0 \Rightarrow \bar{x} = 1$
- $x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 0$

Teoremi (una variabile)

- $x \cdot 0 = 0$
- $x + 1 = 1$
- $x \cdot 1 = x$
- $x + 0 = x$
- $x \cdot x = x$
- $x + x = x$
- $x \cdot \bar{x} = 0$
- $x + \bar{x} = 1$
- $x = x$

Proprietà (due variabili)

- $x \cdot y = y \cdot x$ *commutativa*
- $x + y = y + x$ *//*
- $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ *associativa*
- $x + (y + z) = (x + y) + z$ *//*
- $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ *distributiva*
- $x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$ *fattorizzazione*
- $x + x \cdot y = x$ *assorbimento (1)*
- $x \cdot (x + y) = x$ *//*
- $x + \bar{x} \cdot y = x + y$ *assorbimento (2)*
- $x \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$ *//*
- $x \cdot y + x \cdot \bar{y} = x$ *adiacenza*
- $(x + y) \cdot (x + \bar{y}) = x$ *//*



Richiami di algebra di Boole

- Per l'analisi e la sintesi di circuiti logici occorre conoscere bene l'algebra booleana

Assiomi:

- $0 \cdot 0 = 0$
- $1 + 1 = 1$
- $1 \cdot 1 = 1$
- $0 + 0 = 0$
- $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$
- $1 + 0 = 0 + 1 = 1$
- $x = 0 \Rightarrow \bar{x} = 1$
- $x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 0$

Teoremi (una variabile)


- $x \cdot 0 = 0$
- $x + 1 = 1$
- $x \cdot 1 = x$
- $x + 0 = x$
- $x \cdot x = x$
- $x + x = x$
- $x \cdot \bar{x} = 0$
- $x + \bar{x} = 1$
- $x = x$

Proprietà (tre variabili)

- $x \cdot y + y \cdot z + \bar{x} \cdot z = x \cdot y + \bar{x} \cdot z$ *consenso*
- $(x+y) \cdot (y+z) \cdot (\bar{x}+z) = (x+y) \cdot (\bar{x}+z)$ //


Proprietà (due variabili)

- $x \cdot y = y \cdot x$ *commutativa*
- $x + y = y + x$ //
- $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ *associativa*
- $x + (y + z) = (x + y) + z$ //
- $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ *distributiva*
- $x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$ *fattorizzazione*
- $x + x \cdot y = x$ *assorbimento (1)*
- $x \cdot (x + y) = x$ //
- $x + \bar{x} \cdot y = x + y$ *assorbimento (2)*
- $x \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$ //
- $x \cdot y + x \cdot \bar{y} = x$ *adiacenza*
- $(x + y) \cdot (x + \bar{y}) = x$ //

 


Esempi di dimostrazione

 - Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$



Esempi di dimostrazione

 - Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$
 - $(x+y) \cdot (x+z) = x \cdot x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z = x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z$ (idempotenza)




Esempi di dimostrazione

- Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$

- $(x+y) \cdot (x+z) = x \cdot x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z = x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+z) + x \cdot y + y \cdot z$

(idempotenza)

($x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

 

Esempi di dimostrazione

- Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$

- $(x+y) \cdot (x+z) = x \cdot x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z = x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+z) + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x + x \cdot y + y \cdot z$

(idempotenza)

($x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

($1 + z = 1$)



Esempi di dimostrazione

- Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$


- $(x+y) \cdot (x+z) = x \cdot x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z = x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+z) + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+y) + y \cdot z$

(idempotenza)

($x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

($1 + z = 1$)

($x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

 

Esempi di dimostrazione

- Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$

- $(x+y) \cdot (x+z) = x \cdot x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z = x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+z) + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+y) + y \cdot z$
- $= x + y \cdot z$


(idempotenza)

$(x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

$(1 + z = 1)$

$(x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

$(1 + y = 1)$

 

Esempi di dimostrazione

- Fattorizzazione: dimostrare che $(x+y) \cdot (x+z) = x + y \cdot z$

- $(x+y) \cdot (x+z) = x \cdot x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z = x + x \cdot z + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+z) + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x + x \cdot y + y \cdot z$
- $= x \cdot (1+y) + y \cdot z$
- $= x + y \cdot z$

(idempotenza)

($x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

($1 + z = 1$)

($x = x \cdot 1$ e prop. associativa)

($1 + y = 1$)

- Con il principio di induzione completa, ossia verificando tutte le combinazioni di x, y, z


x	y	z	$x + y$	$x + z$	$(x + y) \cdot (x + z)$	$y \cdot z$	$x + y \cdot z$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1



Teorema di De Morgan

- $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$
- Prova tramite induzione completa


x	y	$x \cdot y$	$\overline{x \cdot y}$	\bar{x}	\bar{y}	$\bar{x} + \bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0
		LHS		RHS		

 


Teorema di De Morgan

- $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$
- Prova tramite induzione completa

x	y	$x \cdot y$	$\overline{x \cdot y}$	\bar{x}	\bar{y}	$\bar{x} + \bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0
LHS				RHS		

 


 


Teorema di De Morgan


- $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$
- Prova tramite induzione completa

x	y	$x \cdot y$	$\overline{x \cdot y}$	\bar{x}	\bar{y}	$\bar{x} + \bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0
			LHS		RHS	

 

 - $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$



 

Conclusioni

- Valori e segnali logici come astrazione di livelli di tensione e loro variazioni
- Le porte logiche implementano funzioni logiche elementari
 - Per distinguere il valore logico usano una soglia di tensione (V_T), la quale può variare in un range (tra V_{IL} e V_{IH})
 - In condizioni statiche, per avere un valore logico corretto occorre una tensione abbastanza lontana dalla soglia ($V_L < V_{IL}$, $V_H > V_{IH}$), in modo da avere maggiore robustezza al rumore
 - In condizioni dinamiche, occorre che le tensioni stiano per un tempo limitato nel range di variazione della soglia => tempi di salita e discesa brevi
- Le porte logiche impiegano tempo a propagare i valori logici verso l'uscita
 - Ritardi di propagazione
- Circuiti logici combinano porte logiche per eseguire funzioni logiche complesse
 - Circuiti combinatori, uscita dipende dagli ingressi in un dato istante
 - Circuiti sequenziali, uscita dipende dalla "storia", hanno memoria